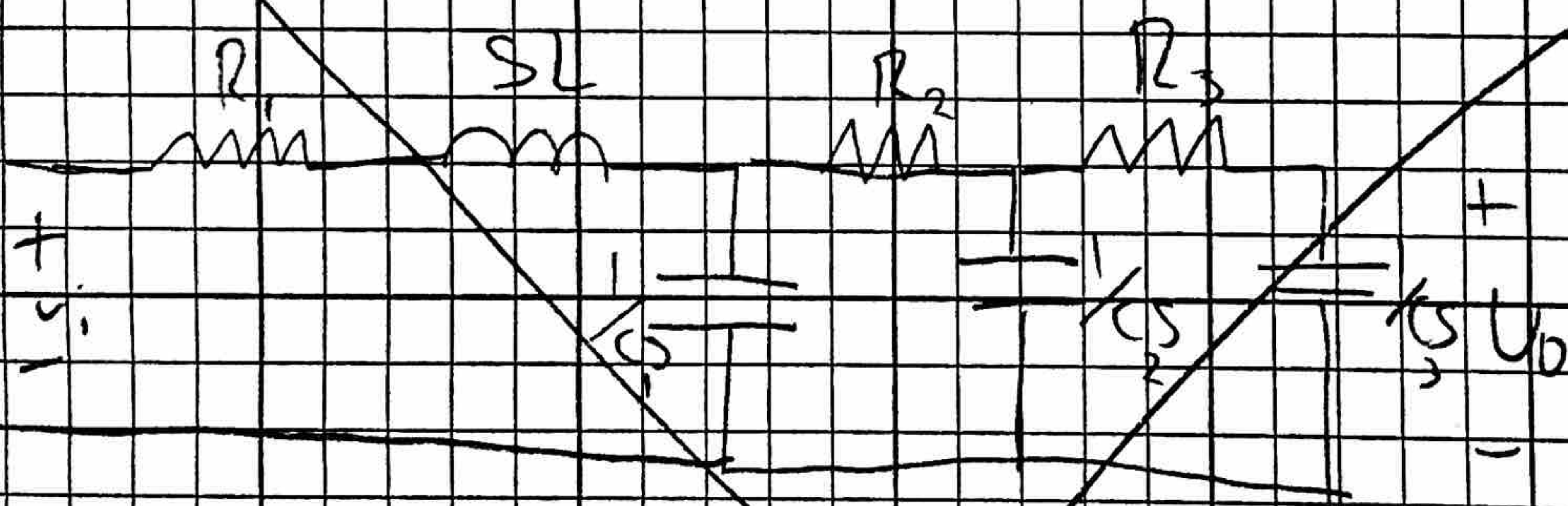


(B) $\dot{x} = \begin{pmatrix} 212.766 & -212.766 & 0 & 212.77 \times 10^5 \\ 212.766 & 425.5314 & -212.766 & 0 \\ 0 & 212.766 & 212.766 & 0 \\ -0.5 & 0 & 0 & -250 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0.5 \end{pmatrix} u$

$y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} x$ } Assuming all capacitor voltages as outputs

(C) Done in Matlab

~~(C) SOLVING FOR TRANSFER FUNCTION~~



~~$$\left(\left(R_3 + \frac{1}{C_3 s} \right) \parallel \frac{1}{C_2 s} \right) + R_2 \parallel \frac{1}{C_1 s} + R_1 + S L$$~~

~~$$\frac{\left(\frac{R_3 C_3 s + 1}{C_3 s} \right) \left(\frac{1}{C_2 s} \right)}{\frac{R_3 C_3 s + 1}{C_3 s} + \frac{1}{C_2 s}} = \frac{R_3 C_3 s + 1}{C_3 C_2 s^2} \Rightarrow \frac{R_3 C_3 s + 1}{s(R_3 C_2 C_3 s + C_2 + C_3)} + R_2$$~~

~~$$\frac{R_3 C_3 s + 1 + s R_2 (R_3 C_2 C_3 s + C_2 + C_3)}{s(R_3 C_2 C_3 s + C_2 + C_3)}$$~~